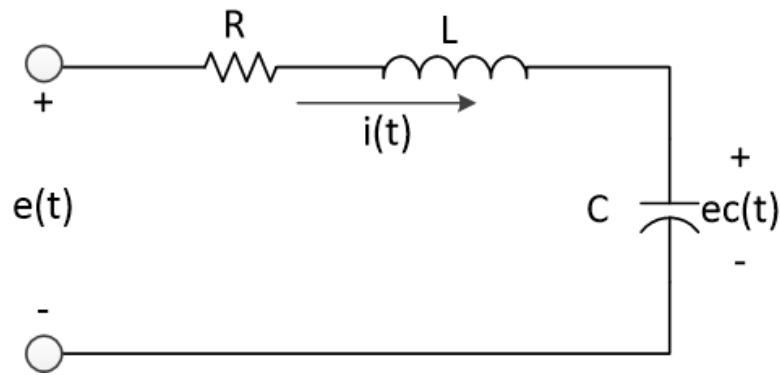



## HW03-1



- 參考左圖，設定兩個狀態，電容電壓 $e_C(t)$ 及電感電流 $i(t)$ ，輸入變數為輸入電壓 $e(t)$ 。
- 請寫出系統狀態方程式(矩陣形式)，  
( $R=0.5K\Omega$ ,  $L=5mH$ ,  $C=0.01\mu F$ )
- 若輸入電壓為方波訊號，振幅為 $\pm 5V$ ，頻率為 $1KHz$ ，請模擬並繪出電容電壓響應圖、電感電流響應圖以及輸入電壓波形圖。
- 模擬圖說明
- 程式碼以及其註解

請寫出系統狀態方程式(矩陣形式)， $(R=0.5K\Omega, L=5mH, C=0.01\mu F)$

HW03-1

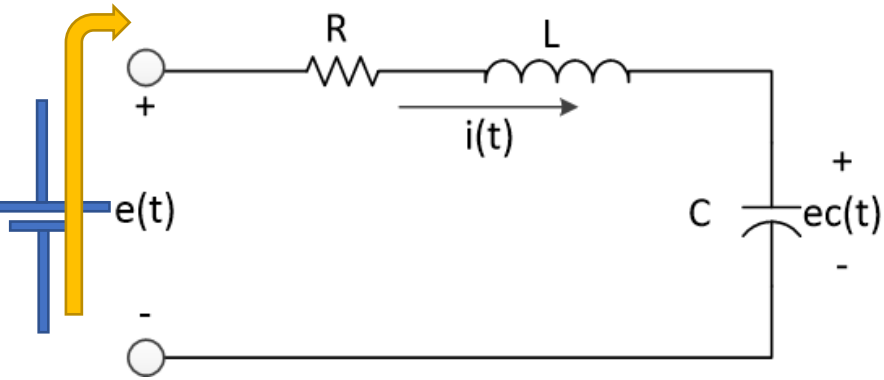

克希荷夫定律

$$\rightarrow -e(t) + R*i(t) + L*\frac{di(t)}{dt} + ec(t) = 0$$

$$\rightarrow L*\frac{di(t)}{dt} = e(t) - R*i(t) - ec(t)$$

$$C * \frac{dV_c}{dt} = \text{電容的電流} = i(t) \quad \Rightarrow \quad C \frac{de_c(t)}{dt} = i(t)$$

$$L * \frac{di(t)}{dt} = \text{電感的電壓} = e(t) - R*i(t) - ec(t) \quad \Rightarrow \quad L \frac{di(t)}{dt} = -Ri(t) - e_c(t) + e(t)$$

$$\begin{aligned} \frac{de_c(t)}{dt} &= 0 * ec(t) + \frac{1}{C} * i(t) + 0 * e(t) \\ \frac{di(t)}{dt} &= \frac{-1}{L} * ec(t) + \frac{-R}{L} * i(t) + \frac{1}{L} * e(t) \end{aligned} \quad \Rightarrow \quad \begin{bmatrix} \frac{de_c(t)}{dt} \\ \frac{di(t)}{dt} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{C} \\ -\frac{1}{L} & -\frac{R}{L} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} ec(t) \\ i(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{L} \end{bmatrix} e(t)$$

數值帶入  $\Rightarrow \begin{bmatrix} \frac{de_c(t)}{dt} \\ \frac{di(t)}{dt} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{1e-8} \\ -\frac{1}{0.005} & -\frac{500}{0.005} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} ec(t) \\ i(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{0.005} \end{bmatrix} e(t)$

若輸入電壓為方波訊號，振幅為 $\pm 5V$ ，頻率為 $1KHz$ ，請模擬並繪出電容電壓響應圖、電感電流響應圖以及輸入電壓波形圖。




HW03-1

$$C \frac{de_c(t)}{dt} = i(t) \Rightarrow C \Delta V = i(t) \Delta t \Rightarrow de_c(t) = \frac{i(t) dt}{C}$$

$$L \frac{di(t)}{dt} - Ri(t) - e_c(t) + e(t) \Rightarrow L \Delta I = (-Ri(t) - e_c(t) + e(t)) * \Delta t \Rightarrow di(t) = \frac{(-Ri(t) - e_c(t) + e(t)) * dt}{L}$$


下一秒 = 動量 + 前一秒  
因此程式如下：
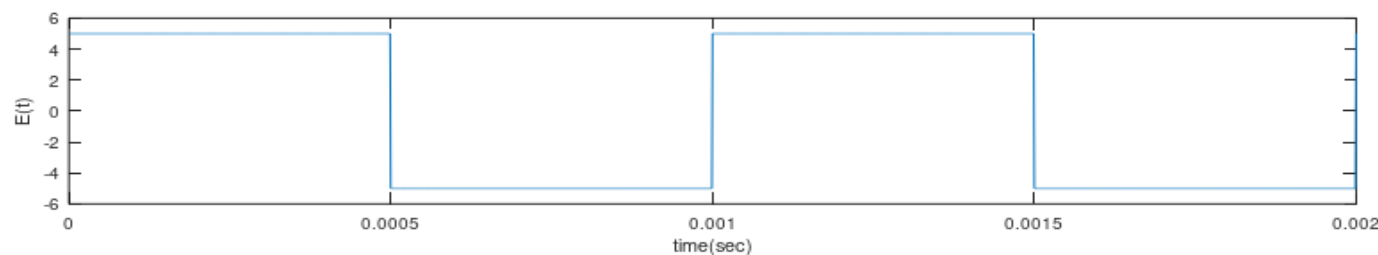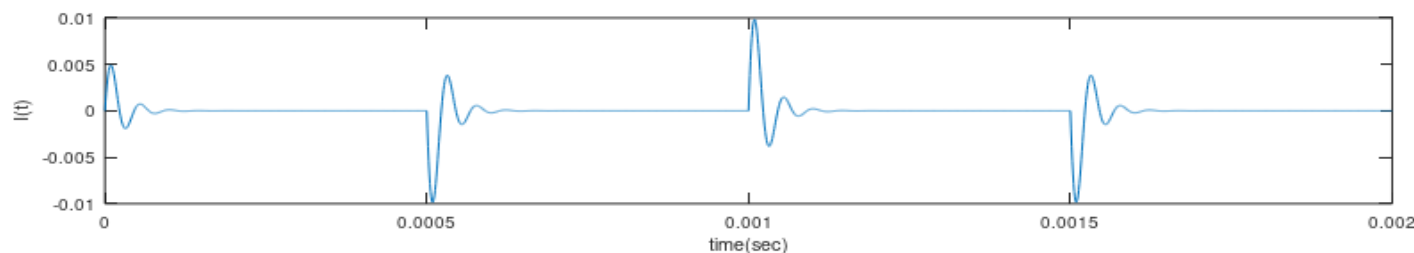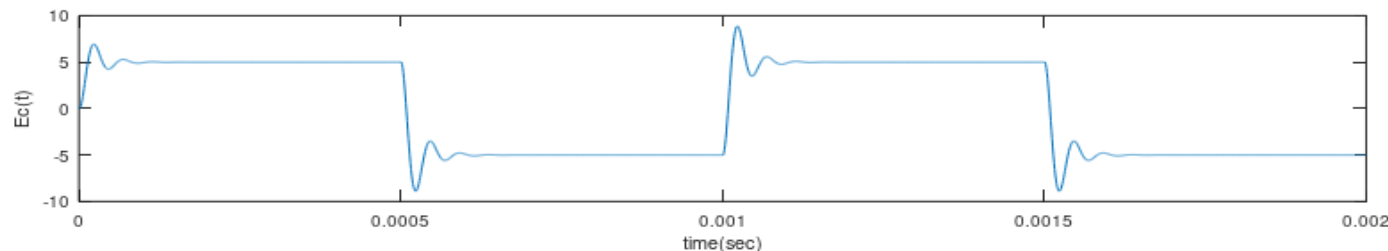
```
Ec(k+1) = (1/C)*I(k)*dt+Ec(k);
I(k+1) = ((-1/L)*Ec(k) + (-R/L)*I(k) + (1/L)*E(k)) * dt + I(k);
```



\$ 1 3.125e-7 12.050203812241895 89 5 43  
5e-11  
r 64 96 240 96 0 500  
w 592 96 464 96 0  
l 464 96 240 96 0 0.005  
0.000126278273801172 0  
v 768 336 768 64 0 0 40 5 0 0 0.5  
w 64 352 592 352 0  
w 592 272 592 352 0  
209 592 224 592 272 0 1e-8 -  
5.271520004432276 100000 100000  
w -80 352 64 352 0  
v -192 96 -192 352 0 2 1000 5 0 0 0.5  
w -192 96 64 96 0  
w -192 352 -80 352 0  
w 800 128 800 240 0  
w 592 224 592 96 0  
c 848 64 848 112 0 1e-8  
5.026348428952723 100000  
r 880 160 880 224 0 0.1  
o 6 8 0 4098 20 0.0015625 0 2 6 3  
o 2 8 0 12289 0.0001  
0.008952099901262268 1 2 2 3  
o 8 16 0 4098 10 0.0125 2 2 8 3  
38 2 0 0.01 1.01 Inductance  
38 0 0 1 101 Resistance  
38 6 2 1 100000 Max\sReverse\sVoltage


## HW03-2

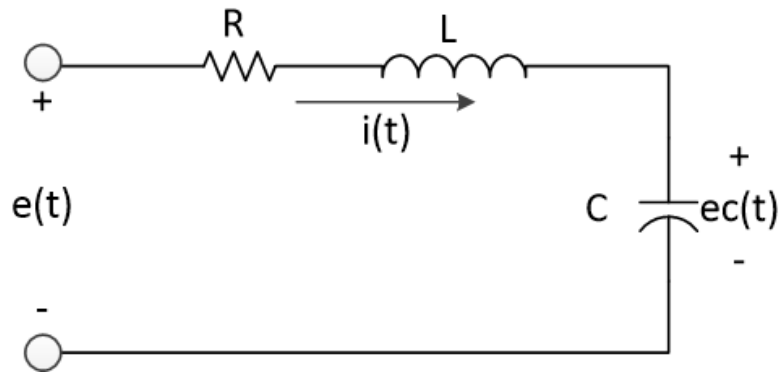

- 參考左圖，設定兩個狀態，電容電壓 $e_C(t)$ 及電感電流 $i(t)$ ，輸入變數為輸入電壓 $e(t)$ 。
- 請寫出系統狀態方程式(矩陣形式)，  
( $R=0.5K\Omega$ ,  $L=5mH$ ,  $C=0.01\mu F$ )
- 若輸入電壓為正弦波訊號，振幅為 $\pm 5V$ ，頻率為 $1KHz$ ，請模擬並繪出電容電壓響應圖、電感電流響應圖以及輸入電壓波形圖。
- 模擬圖說明
- 程式碼以及其註解

請寫出系統狀態方程式(矩陣形式)，( $R=0.5K\Omega$ ,  $L=5mH$ ,  $C=0.01\mu F$ )

HW03-2

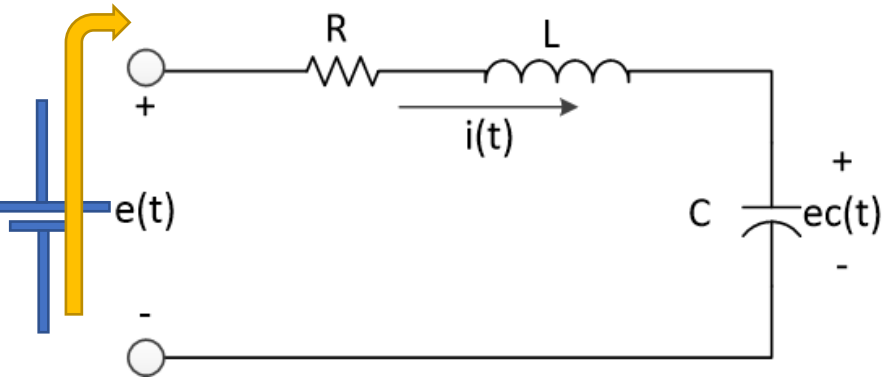

克希荷夫定律

$$\rightarrow -e(t) + R*i(t) + L*\frac{di(t)}{dt} + ec(t) = 0$$

$$\rightarrow L*\frac{di(t)}{dt} = e(t) - R*i(t) - ec(t)$$

$$C * \frac{dV_c}{dt} = \text{電容的電流} = i(t) \quad \Rightarrow \quad C \frac{de_c(t)}{dt} = i(t)$$


$$L * \frac{di(t)}{dt} = \text{電感的電壓} = e(t) - R*i(t) - ec(t) \quad \Rightarrow \quad L \frac{di(t)}{dt} = -Ri(t) - e_c(t) + e(t)$$


$$\begin{aligned} \frac{de_c(t)}{dt} &= 0 * ec(t) + \frac{1}{C} * i(t) + 0 * e(t) \\ \frac{di(t)}{dt} &= \frac{-1}{L} * ec(t) + \frac{-R}{L} * i(t) + \frac{1}{L} * e(t) \end{aligned} \quad \Rightarrow \quad \begin{bmatrix} \frac{de_c(t)}{dt} \\ \frac{di(t)}{dt} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{C} \\ -\frac{1}{L} & -\frac{R}{L} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} ec(t) \\ i(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{L} \end{bmatrix} e(t)$$

$$\text{數值帶入} \Rightarrow \begin{bmatrix} \frac{de_c(t)}{dt} \\ \frac{di(t)}{dt} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{1e-8} \\ -\frac{1}{0.005} & -\frac{500}{0.005} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} ec(t) \\ i(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{0.005} \end{bmatrix} e(t)$$


若輸入電壓為正弦波訊號，振幅為 $\pm 5V$ ，頻率為 $1KHz$ ，請模擬並繪出電容電壓響應圖、電感電流響應圖以及輸入電壓波形圖。

HW03-2

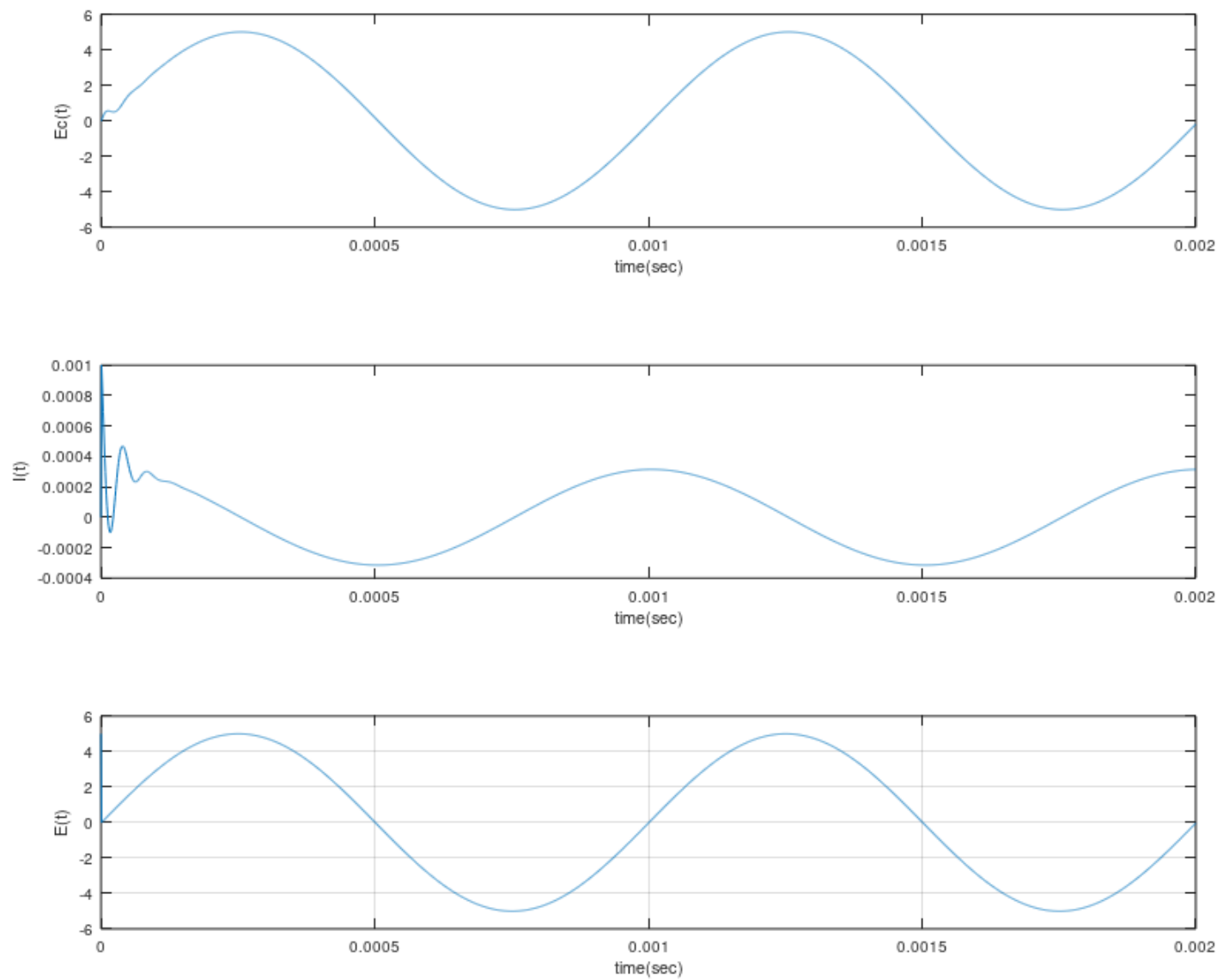


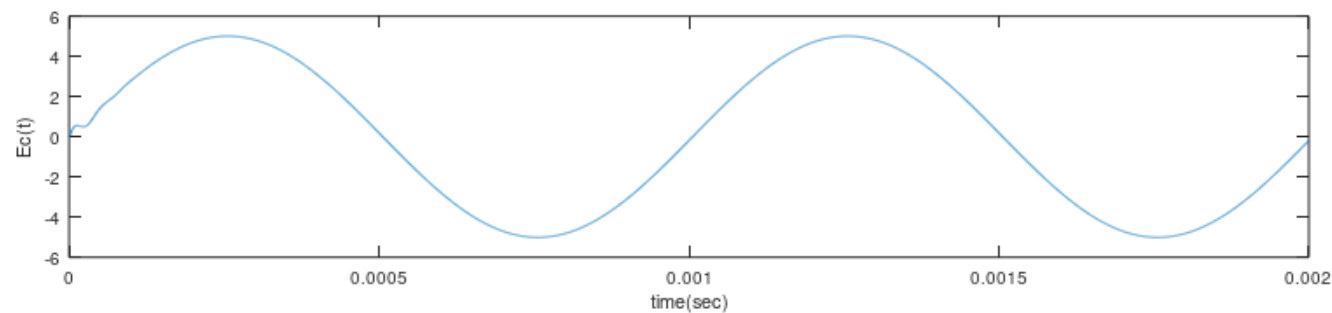

電容電壓響應圖

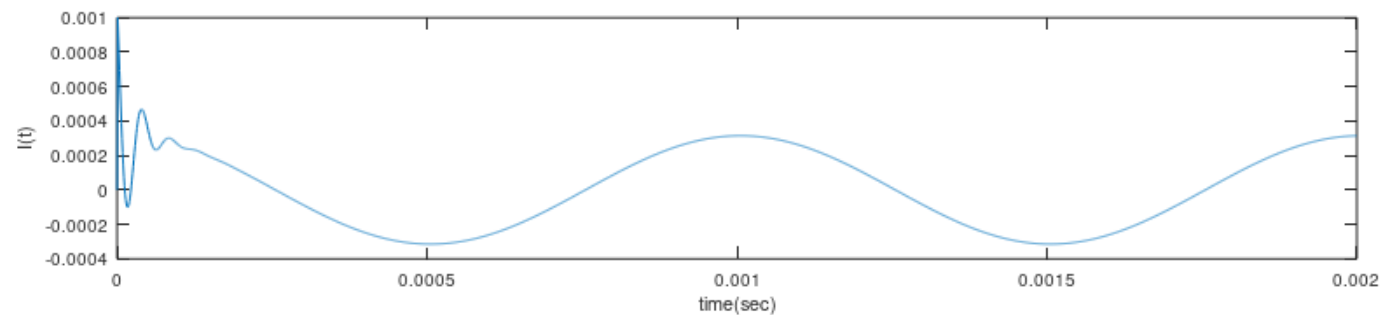

電感電流響應圖

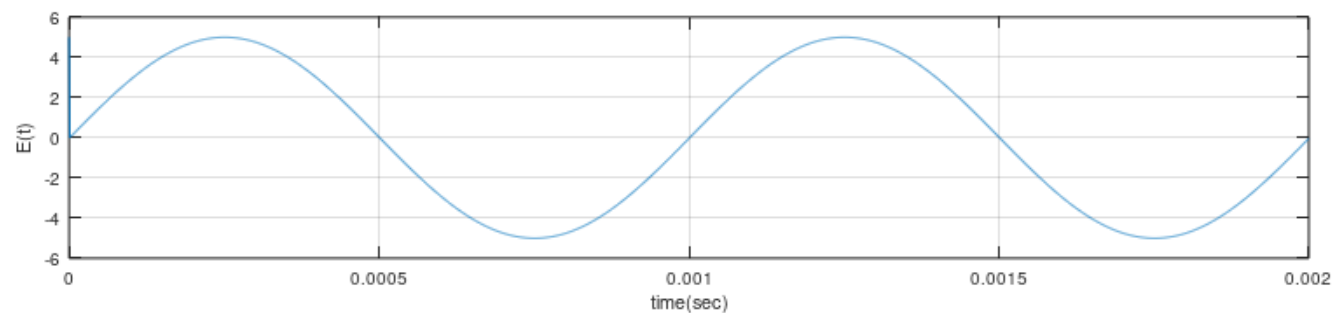

輸入電壓波形圖

$$\text{週期 } T = \frac{1}{f} = \frac{1}{1000} = 0.001$$



```
clc;clear;close all;
R = 500;
L = 5e-3;
C = 1e-8;

t_s=0;dt=1e-6;t_d=2e-3;
Ec = zeros(1,2000);%電容電壓
I = zeros(1,2000);%電感電流
E = zeros(1,2000);%電源電壓
E(1)=5; % 初始電壓為5V
k=0;
#####
f=1000;%1KHz
#####
for i = t_s:dt:t_d
    k = k+1;
    t(k)=i;


    E(k+1)=5*sin(2*pi*f*t(k));

    %I(k) = (E(k)-Ec(k))/R;
    Ec(k+1) = (1/C)*I(k)*dt+Ec(k);
    I(k+1)=((-1/L)*Ec(k)+(-R/L)*I(k)+(1/L)*E(k))*dt+I(k);
end
```


```
index = length(t);
figure;box on;
subplot(3,1,1);plot(t(1:index),Ec(1:index))
xlabel('time(sec)')
ylabel('Ec(t)')
#axis([0 t_d min(Ec) 1.1 max(Ec) 1.1])
subplot(3,1,2);plot(t(1:index),I(1:index))
xlabel('time(sec)')
ylabel('I(t)')
#axis([0 t_d min(I) 1.1 max(I) 1.1])
subplot(3,1,3);plot(t(1:index),E(1:index))
xlabel('time(sec)')
ylabel('E(t)')
#axis([0 t_d min(E) 1.1 max(E) 1.1])
```
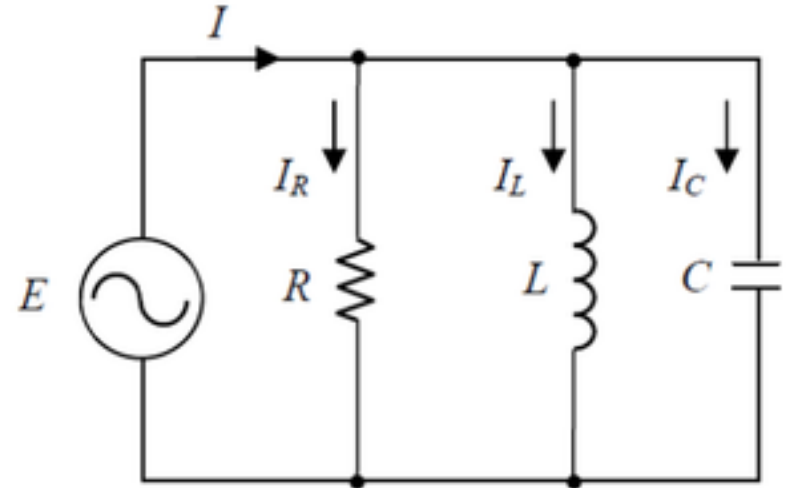
# HW03-3

- 參考右圖，設定三個狀態，電容電流 $I_C(t)$ ，電感電流 $I_L(t)$ 及電阻電流 $I_R(t)$ ，一個輸入變數為 $E(t)$ 。
- 請寫出系統狀態方程式(矩陣形式)，( $R=0.5K\Omega$ ,  $L=5mH$ ,  $C=0.01\mu F$ )
- 若輸入電壓為方波訊號，振幅為 $\pm 5V$ ，頻率為 $1KHz$ ，請模擬並繪出電容電壓響應圖、電感電流響應圖以及輸入電壓波形圖。
- 模擬圖說明
- 程式碼以及其註解



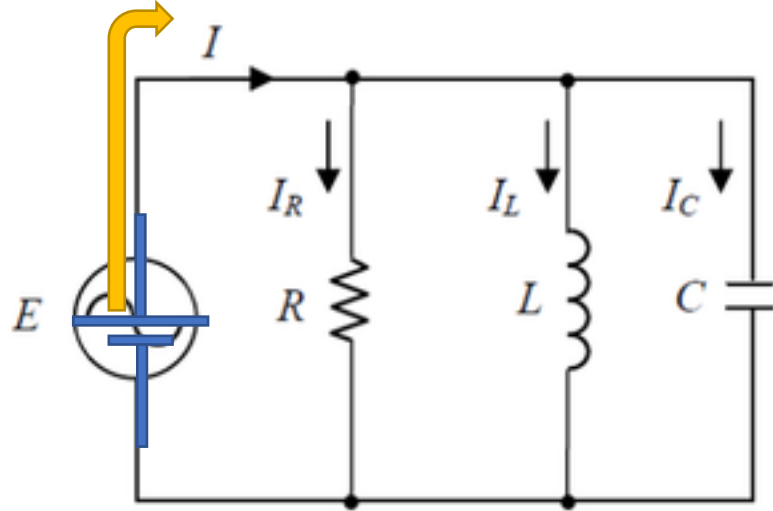請寫出系統狀態方程式(矩陣形式)， $(R=0.5K\Omega, L=5mH, C=0.01\mu F)$



並聯電壓相同

HW03-3

$$I_R = \frac{E(k)}{Rr}$$

$$I_L = \frac{E(k)}{RL}$$

$$I_C = \frac{E(k)}{Rc}$$

$$C * \frac{dV_c}{dt} = \text{電容的電流} = E(t) / RC = E(t) / (0.01\mu F)$$

$$L * \frac{dI_L}{dt} = \text{電感的電壓} = E(t)$$

$$\begin{aligned} \frac{de_C(t)}{dt} &= \frac{E(t)}{RC} * \frac{1}{c} \\ \frac{di(t)}{dt} &= \frac{E(t)}{L} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} \frac{de_C(t)}{dt} \\ \frac{di(t)}{dt} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{RC*c} \\ \frac{1}{L} \end{bmatrix} E(t)$$

若輸入電壓為方波訊號，振幅為 $\pm 5V$ ，頻率為 $1KHz$ ，請模擬並繪出電容電壓響應圖、電感電流響應圖以及輸入電壓波形圖。

HW03-3




$$\frac{de_C(t)}{dt} = \frac{E(t)}{RC} * \frac{1}{c}$$

$$\frac{di(t)}{dt} = \frac{E(t)}{RL}$$

下一秒 = 動量 + 前一秒  
因此程式如下：

$$Ec(k+1) = (1/C) * (1/C) * E(k) * dt + Ec(k);$$

$$I(k+1) = E(k) * (1/L) * dt + I(k);$$

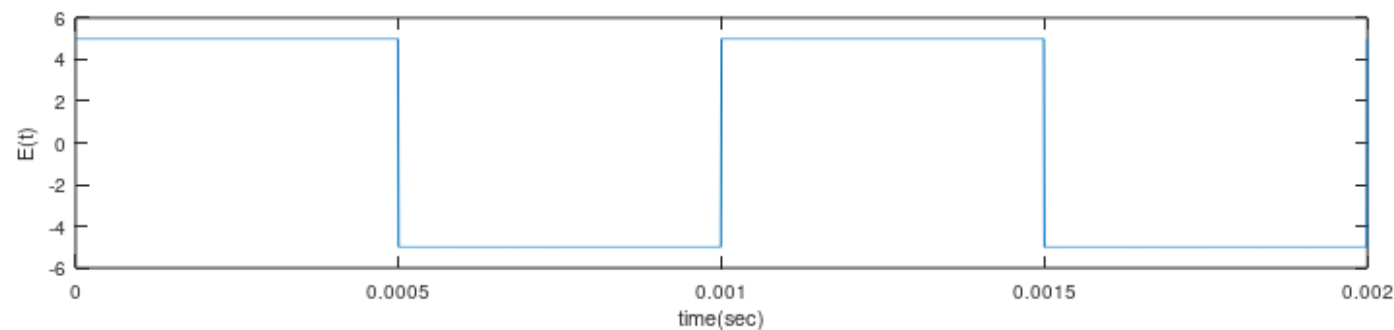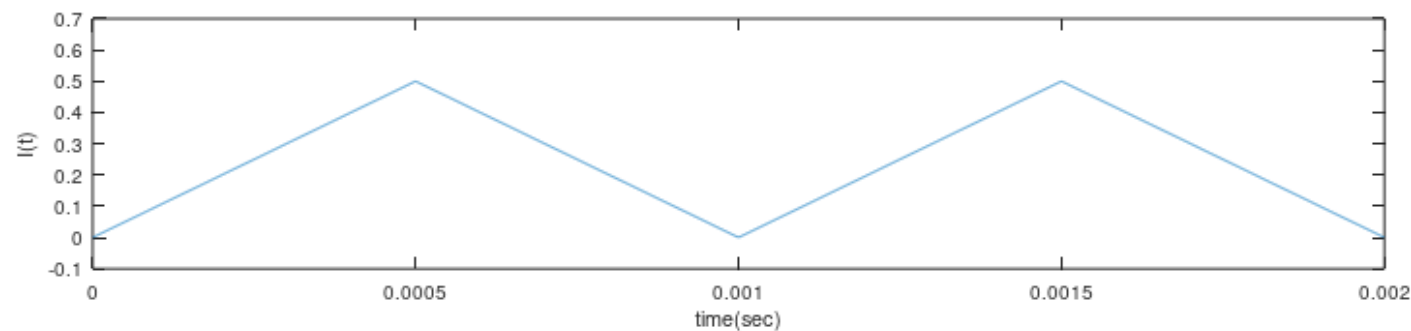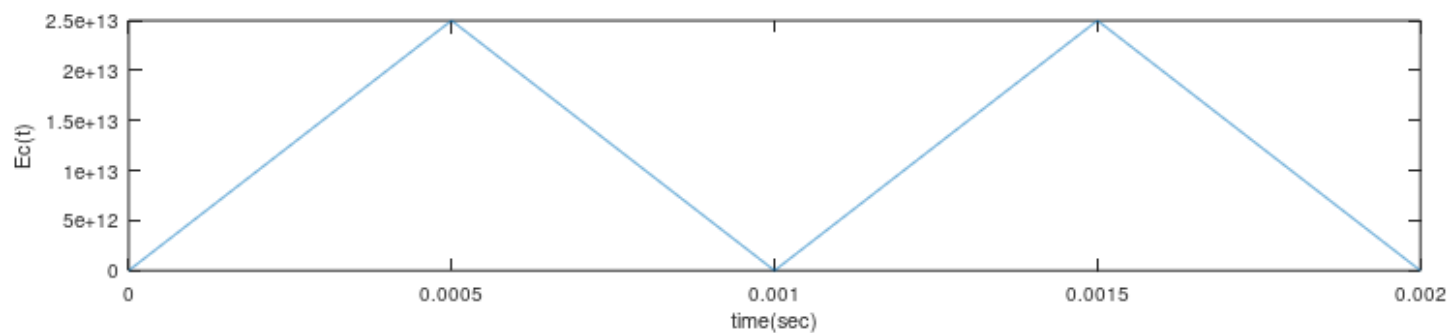

```
clc;clear;close all;
```

```
R = 500;
```

```
L = 5e-3;
```

```
C = 1e-8;
```

```
t_s=0;dt=1e-6;t_d=2e-3;
```

```
Ec = zeros(1,2000);%電容電壓
```

```
I = zeros(1,2000);%電感電流
```

```
E = zeros(1,2000);%電源電壓
```

```
E(1)=5; % 初始電壓為5V
```

```
k=0;
```

```
for i = t_s:dt:t_d
```

```
    k = k+1;
```

```
    t(k)=i;
```

```
    if mod(k,500)==0
```

```
        E(k+1)=-E(k);
```

```
    else
```

```
        E(k+1)=E(k);
```

```
    end
```

```
    Ec(k+1) = (1/C)*(1/C)*E(k)*dt+Ec(k);
```

```
    I(k+1)= E(k)*(1/L)*dt+I(k);
```

```
end
```

```
index = length(t);
```

```
figure;box on;
```

```
subplot(3,1,1);plot(t(1:index),Ec(1:index))
```

```
xlabel('time(sec)')
```

```
ylabel('Ec(t)')
```

```
#axis([0 t_d min(Ec) 1.1 max(Ec) 1.1])
```

```
subplot(3,1,2);plot(t(1:index),I(1:index))
```

```
xlabel('time(sec)')
```

```
ylabel('I(t)')
```

```
#axis([0 t_d min(I) 1.1 max(I) 1.1])
```

```
subplot(3,1,3);plot(t(1:index),E(1:index))
```


```
xlabel('time(sec)')
```

```
ylabel('E(t)')
```


```
#axis([0 t_d min(E) 1.1 max(E) 1.1])
```
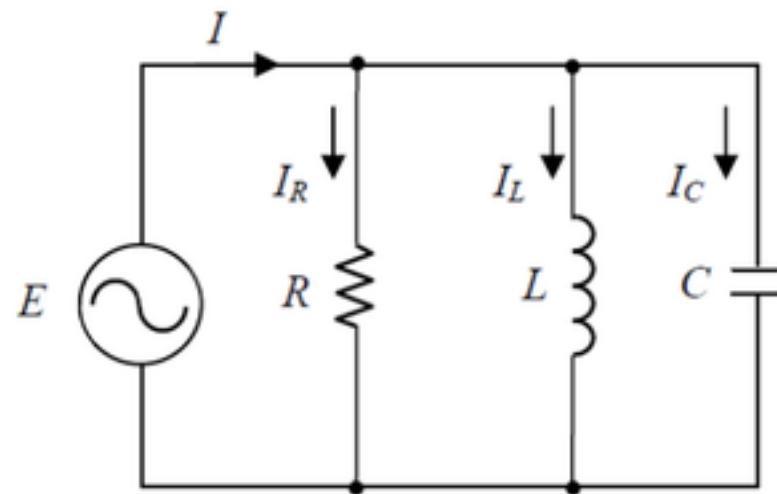
# HW03-4

- 參考右圖，設定三個狀態，電容電流 $I_C(t)$ ，電感電流 $I_L(t)$ 及電阻電流 $I_R(t)$ ，一個輸入變數為 $E(t)$ 。
- 請寫出系統狀態方程式(矩陣形式)，( $R=0.5K\Omega$ ,  $L=5mH$ ,  $C=0.01\mu F$ )
- 若輸入電壓為正弦波訊號，振幅為 $\pm 5V$ ，頻率為 $1KHz$ ，請模擬並繪出電容電壓響應圖、電感電流響應圖以及輸入電壓波形圖。
- 模擬圖說明
- 程式碼以及其註解



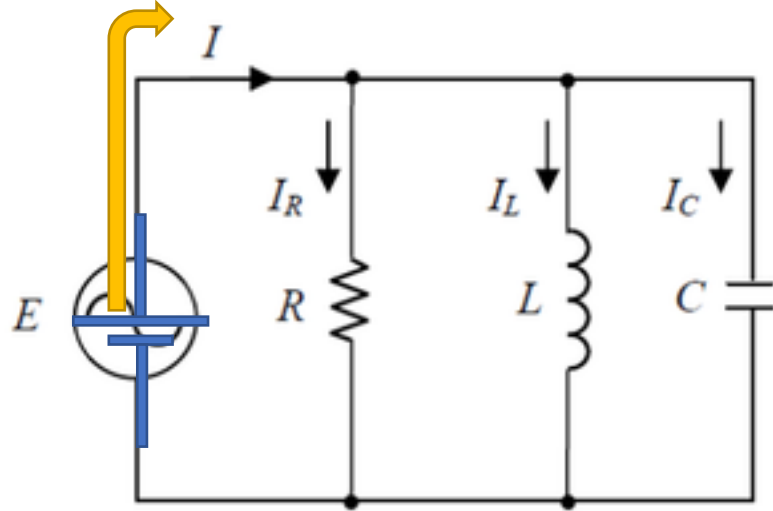請寫出系統狀態方程式(矩陣形式)， $(R=0.5K\Omega, L=5mH, C=0.01\mu F)$



並聯電壓相同

HW03-3

$$I_R = \frac{E(k)}{Rr}$$

$$I_L = \frac{E(k)}{RL}$$

$$I_C = \frac{E(k)}{Rc}$$

$$C * \frac{dV_c}{dt} = \text{電容的電流} = E(t) / RC = E(t) / (0.01\mu F)$$

$$L * \frac{dI_L}{dt} = \text{電感的電壓} = E(t)$$


$$\frac{de_C(t)}{dt} = \frac{E(t)}{RC} * \frac{1}{c}$$

$$\frac{di(t)}{dt} = \frac{E(t)}{RL}$$


$$\Rightarrow \begin{bmatrix} \frac{de_C(t)}{dt} \\ \frac{di(t)}{dt} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{RC*c} \\ \frac{1}{L} \end{bmatrix} E(t)$$

若輸入電壓為正弦波訊號，振幅為 $\pm 5V$ ，頻率為 $1KHz$ ，請模擬並繪出電容電壓響應圖、電感電流響應圖以及輸入電壓波形圖。


HW03-4

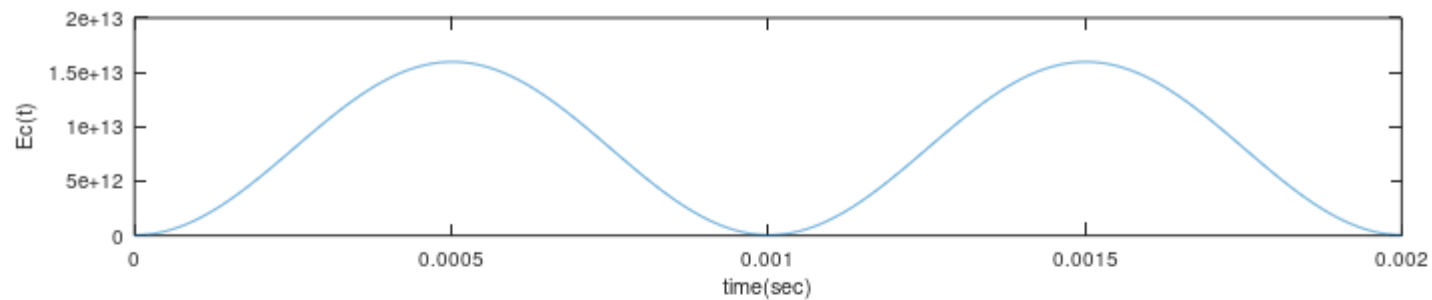

電容電壓響應圖

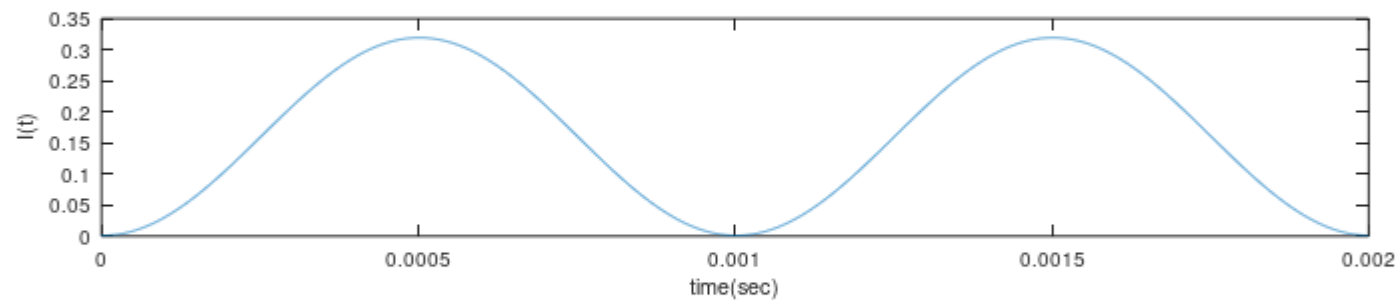

電感電流響應圖

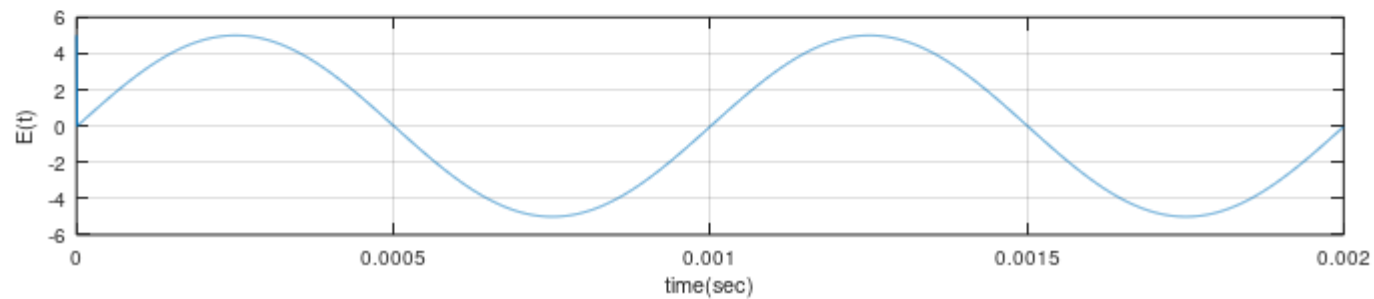

輸入電壓波形圖



```

clc;clear;close all;
R = 500;
L = 5e-3;
C = 1e-8;

t_s=0;dt=1e-6;t_d=2e-3;
Ec = zeros(1,2000);%電容電壓
I = zeros(1,2000);%電感電流
E = zeros(1,2000);%電源電壓
E(1)=5; % 初始電壓為5V
k=0;
#####
f=1000;%1KHz
#####
for i = t_s:dt:t_d
    k = k+1;
    t(k)=i;

    E(k+1)=5*sin(2*pi*f*t(k));

    Ec(k+1) = (1/C)*(1/C)*E(k)*dt+Ec(k);
    I(k+1)= E(k)*(1/L)*dt+I(k);
end

```

```


index = length(t);
figure;box on;
subplot(3,1,1);plot(t(1:index),Ec(1:index))
xlabel('time(sec)')
ylabel('Ec(t)')
#axis([0 t_d min(Ec) 1.1 max(Ec) 1.1])
subplot(3,1,2);plot(t(1:index),I(1:index))
xlabel('time(sec)')
ylabel('I(t)')
#axis([0 t_d min(I) 1.1 max(I) 1.1])
subplot(3,1,3);plot(t(1:index),E(1:index))
xlabel('time(sec)')
ylabel('E(t)')
#axis([0 t_d min(E) 1.1 max(E) 1.1])

```

HW03-4
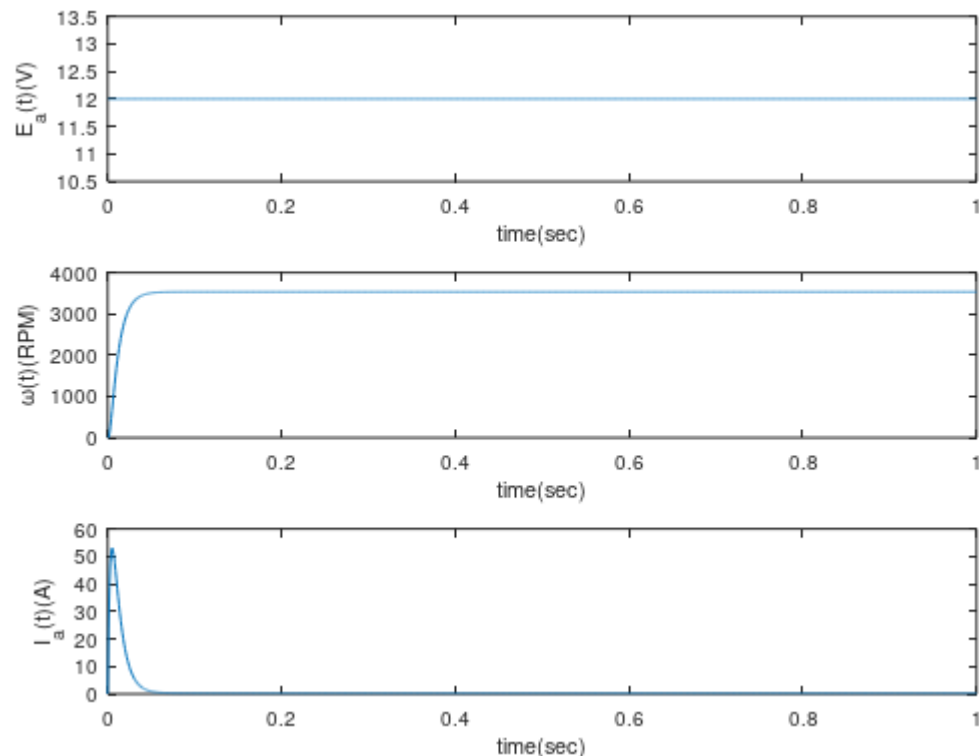
# 直流馬達模擬參數

$$\begin{aligned}J_m &= 7.5 * 10^{-5} \\B_m &= 2 * 10^{-5} \\K_i &= K_e = 0.0323 \\R_a &= 0.19 \\L_a &= 5 * 10^{-4}\end{aligned}$$



## HW03-5

- PMDC Motor之參數如左。
- 請完成以下模擬(模擬時間1sec)
  - (1)  $E_a=12$ ,  $t < 0.5$ ;  $E_a=-12$   $t \geq 0.5$
  - (2) 振幅10，正弦波，頻率為5Hz
  - (3) 振幅5，方波，頻率為5Hz

模擬圖如左，由上至下依序為輸入電壓，角速度，電流。角速度之單位須為RPM


(1)  $E_a=12$ ,  $t<0.5$ ;  $E_a=-12$   $t\geq 0.5$

```
clc;clear;close all;
Jm = 7.5e-5;
Bm = 2e-5;
Ki = 0.0323;
Ke = 0.0323;
Kb = 0.0323;
Ra = 0.19;
La = 5e-4;

t_s=0;dt=1e-3;t_d=1;
ea = zeros(1,2000);
eb = zeros(1,2000);
Wm = zeros(1,2000);
ia = zeros(1,2000);
theta = zeros(1,2000);
k=0;
```

```
for t=t_s:dt:t_d
    k=k+1;
    T(k)=t;
    if t<0.5
        ea(k+1)=12;
    else
        ea(k+1)=-12;
    endif
    TL(k)=0;
    Tm(k+1)=Ki*ia(k);
    Wm(k+1)=(Tm(k)-TL(k)-Bm*Wm(k))/Jm*dt+Wm(k);
    eb(k+1)=Kb*Wm(k);
    ia(k+1)=(ea(k)-Ra*ia(k)-eb(k))/La*dt+ia(k);
    theta(k+1)=Wm(k)*dt+theta(k);
endfor

index = length(T);
figure;box on;
subplot(3,1,1);plot(T(1:index),ea(1:index))
xlabel('time(sec)')
ylabel('Ea(t)(V)')
axis([0 1 -15 15])#axis([xmin xmax ymin ymax])
#axis([0 t_d min(Ec) 1.1 max(Ec) 1.1])
subplot(3,1,2);plot(T(1:index),Wm(1:index)*(60/(2*pi)))
xlabel('time(sec)')
ylabel('\omega(t)(RPM)')
#axis([0 t_d min(I) 1.1 max(I) 1.1])
subplot(3,1,3);plot(T(1:index),ia(1:index))
xlabel('time(sec)')
ylabel('Ia(t)(A)')
#axis([0 t_d min(E) 1.1 max(E) 1.1])
```

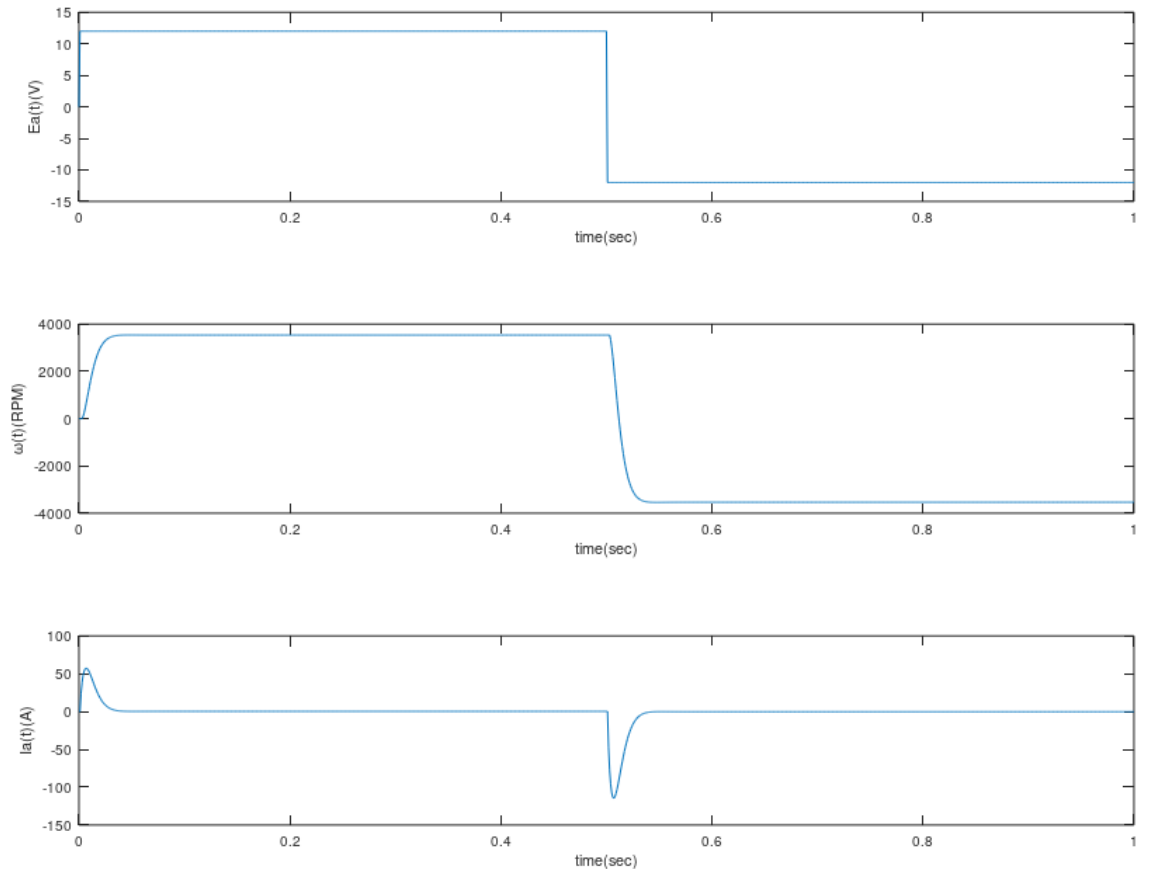

(2) 振幅10，正弦波，频率为5Hz

HW03-5

```
clc;clear;close all;
Jm = 7.5e-5;
Bm = 2e-5;
Ki = 0.0323;
Ke = 0.0323;
Kb = 0.0323;
Ra = 0.19;
La = 5e-4;


t_s=0;dt=1e-3;t_d=1;
ea = zeros(1,2000);
eb = zeros(1,2000);
Wm = zeros(1,2000);
ia = zeros(1,2000);
theta = zeros(1,2000);
k=0;
#####
f=5;%1KHz
#####
```

```
for i=t_s:dt:t_d
    k=k+1;
    T(k)=i;

    ea(k+1)=10*sin(2*pi*f*T(k));

    TL(k)=0;
    Tm(k+1)=Ki*ia(k);
    Wm(k+1)=(Tm(k)-TL(k)-Bm*Wm(k))/Jm*dt+Wm(k);
    eb(k+1)=Kb*Wm(k);
    ia(k+1)=(ea(k)-Ra*ia(k)-eb(k))/La*dt+ia(k);
    theta(k+1)=Wm(k)*dt+theta(k);

endfor
index = length(T);
figure;box on;
subplot(3,1,1);plot(T(1:index),ea(1:index))
xlabel('time(sec)')
ylabel('Ea(t)(V)')
axis([0 1 -15 15])#axis([xmin xmax ymin ymax])
#axis([0 t_d min(Ec) 1.1 max(Ec) 1.1])
subplot(3,1,2);plot(T(1:index),Wm(1:index)*(60/(2*pi)))
xlabel('time(sec)')
ylabel('\omega(t)(RPM)')
#axis([0 t_d min(I) 1.1 max(I) 1.1])
subplot(3,1,3);plot(T(1:index),ia(1:index))
xlabel('time(sec)')
ylabel('Ia(t)(A)')
#axis([0 t_d min(E) 1.1 max(E) 1.1])
```

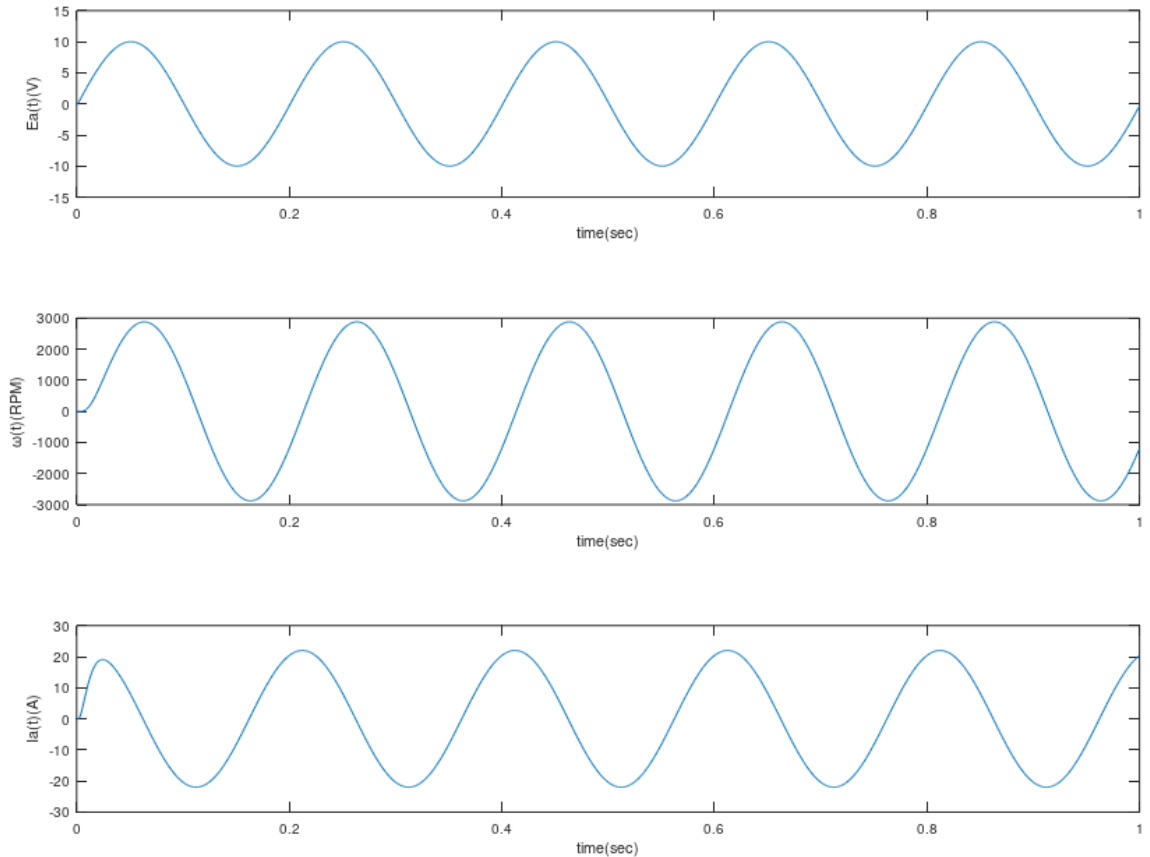

### (3) 振幅5，方波，頻率為5Hz

HW03-5

```
clc;clear;close all;
```

```
Jm = 7.5e-5;
```

```
Bm = 2e-5;
```

```
Ki = 0.0323;
```

```
Ke = 0.0323;
```

```
Kb = 0.0323;
```

```
Ra = 0.19;
```

```
La = 5e-4;
```

```
t_s=0;dt=1e-3;t_d=1;
```

```
ea = zeros(1,2000);
```

```
eb = zeros(1,2000);
```

```
Wm = zeros(1,2000);
```

```
ia = zeros(1,2000);
```

```
theta = zeros(1,2000);
```

```
k=0;
```

```
ea(1)=5;
```

```
for t=t_s:dt:t_d
```

```
    k=k+1;
```

```
    T(k)=t;
```

```
    %輸入電壓(方波)
```

```
    %方波頻率為5Hz，表示週期為T=0.2(sec)
```

```
    %即每T=0.1(sec)，訊號需轉態H->L or L->H
```

```
    %若考慮取樣時間設定為0.001
```

```
    %則k變數每計數100，E變數需轉態
```

```
    if mod(k,100)==0
```

```
        ea(k+1)=-ea(k);
```

```
    else
```

```
        ea(k+1)=ea(k);
```

```
    endif
```

```
    TL(k)=0;
```

```
    Tm(k+1)=Ki*ia(k);
```

```
    Wm(k+1)=(Tm(k)-TL(k)-Bm*Wm(k))/Jm*dt+Wm(k);
```

```
    eb(k+1)=Kb*Wm(k);
```

```
    ia(k+1)=(ea(k)-Ra*ia(k)-eb(k))/La*dt+ia(k);
```

```
    theta(k+1)=Wm(k)*dt+theta(k);
```

```
endfor
```

```
index = length(T);
```

```
figure;box on;
```

```
subplot(3,1,1);plot(T(1:index),ea(1:index))
```

```
xlabel('time(sec)')
```

```
ylabel('Ea(t)(V)')
```

```
axis([0 1 -15 15])#axis([xmin xmax ymin ymax])
```

```
#axis([0 t_d min(Ec) 1.1 max(Ec) 1.1])
```

```
subplot(3,1,2);plot(T(1:index),Wm(1:index)*(60/(2*pi)))
```




```
xlabel('time(sec)')
```

```
ylabel('\omega(t)(RPM)')
```

```
subplot(3,1,3);plot(T(1:index),ia(1:index))
```

```
xlabel('time(sec)')
```

```
ylabel('Ia(t)(A)')
```

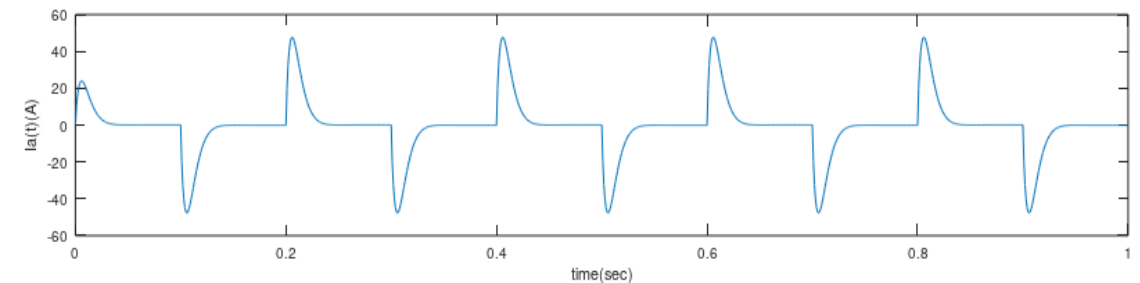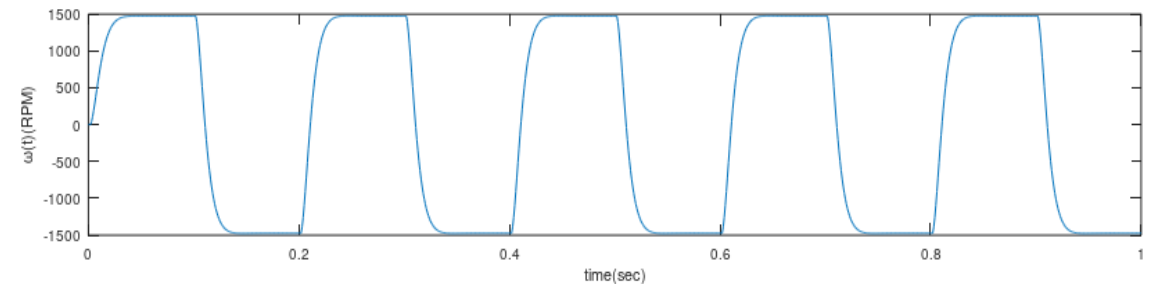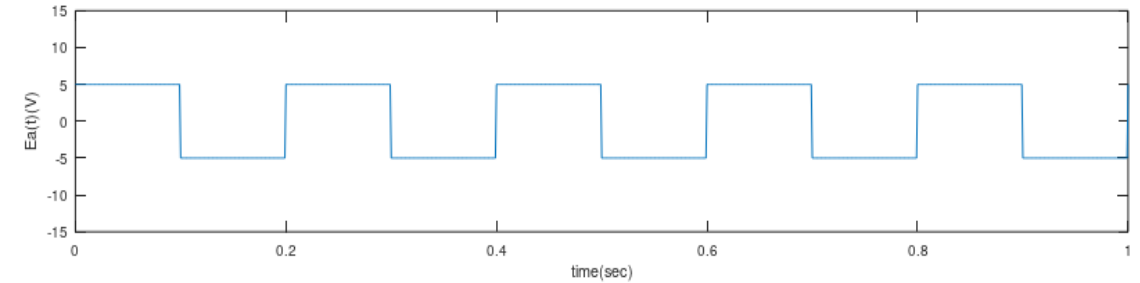

# 直流馬達模擬參數

$$J_m = 7.5 * 10^{-5}$$

$$B_m = 2 * 10^{-5}$$

$$K_i = K_e = 0.0323$$


$$R_a = 0.19$$

$$L_a = 5 * 10^{-4}$$

## HW03-6

- PMDC Motor之參數如左。
- 請完成以下模擬(模擬時間1sec)

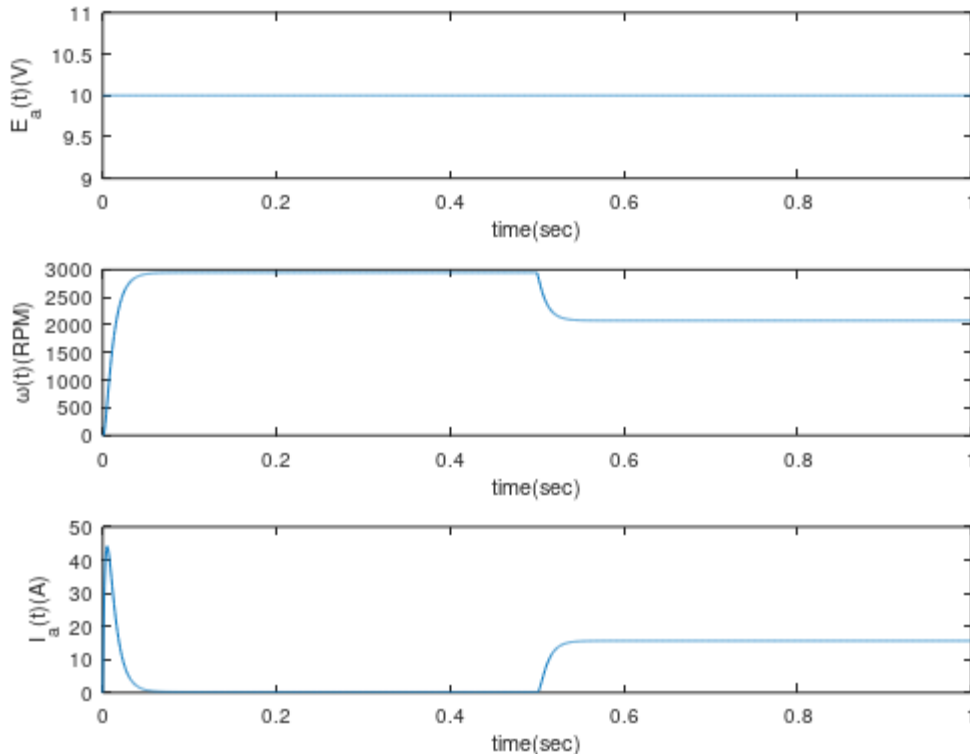(1)  $E_a=12$  ,  $T_L=0$ ,  $t<0.5$ ;  $T_L=0.5$ ,  $t>0.5$



模擬圖如左，由上至下依序為輸入電壓，角速度，電流。角速度之單位須為RPM




(1)  $E_a=12$  ,  $T_L=0$ ,  $t<0.5$ ;  $T_L=0.5$ ,  $t>0.5$

HW03-6

```
clc;clear;close all;  
Jm = 7.5e-5;  
Bm = 2e-5;  
Ki = 0.0323;  
Ke = 0.0323;  
Kb = 0.0323;  
Ra = 0.19;  
La = 5e-4;  
  
t_s=0;dt=1e-3;t_d=1;  
ea = zeros(1,2000);  
eb = zeros(1,2000);  
Wm = zeros(1,2000);  
ia = zeros(1,2000);  
theta = zeros(1,2000);  
k=0;
```

```
for t=t_s:dt:t_d  
    k=k+1;  
    T(k)=t;  
    if t<0.5  
        ea(k+1)=12;  
        TL(k)=0;  
    else  
        ea(k+1)=12;  
        TL(k)=0.5;  
    endif  
    Tm(k+1)=Ki*ia(k);  
    Wm(k+1)=(Tm(k)-TL(k)-Bm*Wm(k))/Jm*dt+Wm(k);  
    eb(k+1)=Kb*Wm(k);  
    ia(k+1)=(ea(k)-Ra*ia(k)-eb(k))/La*dt+ia(k);  
    theta(k+1)=Wm(k)*dt+theta(k);  
endfor
```

```
index = length(T);  
figure;box on;  
subplot(3,1,1);plot(T(1:index),ea(1:index))  
xlabel('time(sec)')  
ylabel('Ea(t)(V)')  
axis([0 1 0 15])#axis([xmin xmax ymin ymax])  
#axis([0 t_d min(Ec) 1.1 max(Ec) 1.1])  
subplot(3,1,2);plot(T(1:index),Wm(1:index)*(60/(2*pi)))  
xlabel('time(sec)')  
ylabel('\omega(t)(RPM)')  
#axis([0 t_d min(I) 1.1 max(I) 1.1])  
subplot(3,1,3);plot(T(1:index),ia(1:index))  
xlabel('time(sec)')  
ylabel('Ia(t)(A)')  
#axis([0 t_d min(E) 1.1 max(E) 1.1])
```

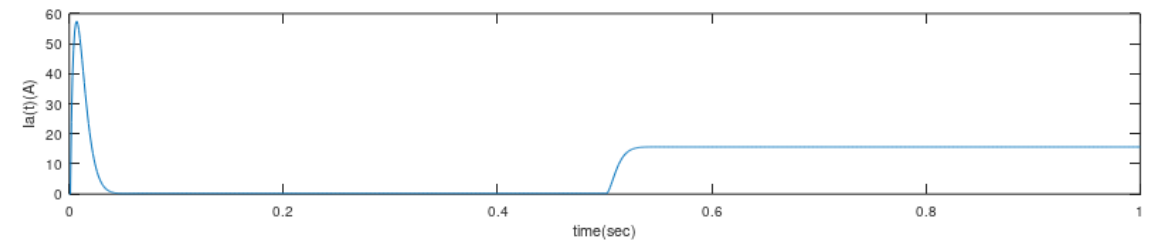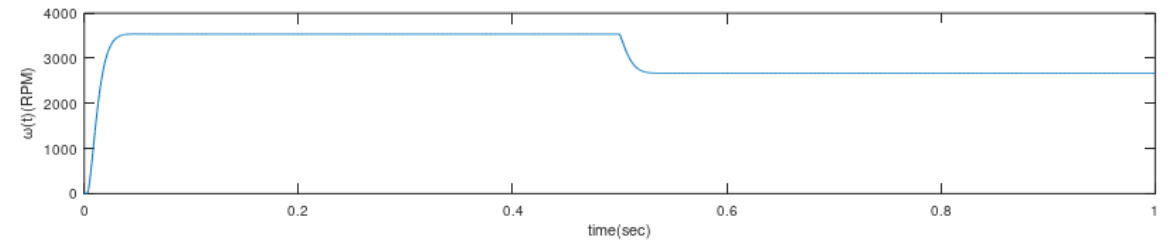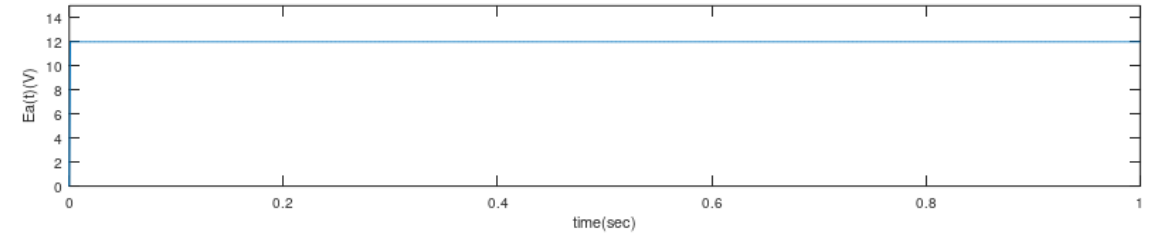

## 直流馬達模擬參數


$$J_m = 7.5 * 10^{-5}$$

$$B_m = 2 * 10^{-5}$$

$$K_i = K_e = 0.0323$$

$$R_a = 0.19$$

$$L_a = 5 * 10^{-4}$$

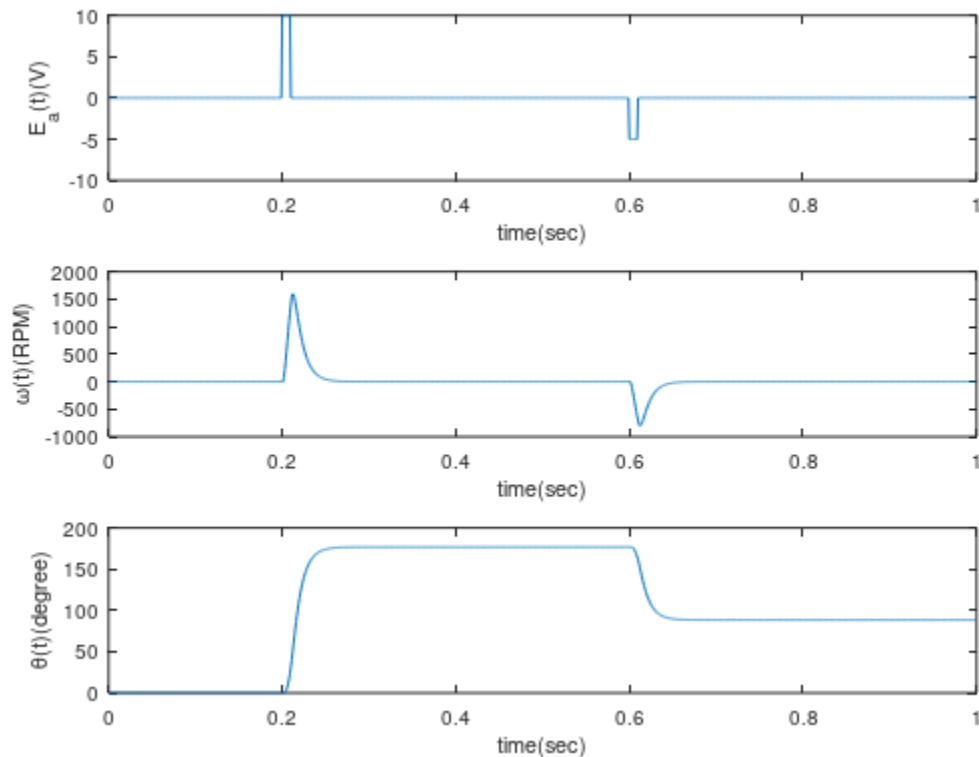

## HW03-7

- PMDC Motor之參數如左。
- 請完成以下模擬(模擬時間1sec)

$$\begin{cases} E_a = 0, & t \leq 0.2 \\ E_a = 10, & 0.2 < t \leq 0.21 \\ E_a = 0, & 0.21 < t \leq 0.6 \\ E_a = -5, & 0.6 < t \leq 0.61 \\ E_a = 0, & 0.61 < t \end{cases}$$

模擬圖如左，由上至下依序為輸入電壓，角速度，角度。角速度之單位須為RPM，角度之單位為(度)



## HW03-7

```
clc;clear;close all;
```

```
Jm = 7.5e-5;
```

```
Bm = 2e-5;
```

```
Ki = 0.0323;
```

```
Ke = 0.0323;
```

```
Kb = 0.0323;
```

```
Ra = 0.19;
```

```
La = 5e-4;
```

```
t_s=0;dt=1e-3;t_d=1;
```

```
ea = zeros(1,2000);
```

```
eb = zeros(1,2000);
```

```
Wm = zeros(1,2000);
```

```
ia = zeros(1,2000);
```

```
theta = zeros(1,2000);
```

```
k=0;
```

```
for t=t_s:dt:t_d
```

```
    k=k+1;
```

```
    T(k)=t;
```

```
    if t<0.2
```

```
        ea(k+1)=0;
```

```
    elseif t<0.21
```

```
        ea(k+1)=10;
```

```
    elseif t<0.6
```

```
        ea(k+1)=0;
```

```
    elseif t<0.61
```

```
        ea(k+1)=-5;
```

```
    else
```

```
        ea(k+1)=0;
```

```
    endif
```

```
    TL(k)=0;
```

```
    Tm(k+1)=Ki*ia(k);
```

```
    Wm(k+1)=(Tm(k)-TL(k)-Bm*Wm(k))/Jm*dt+Wm(k);
```

```
    eb(k+1)=Kb*Wm(k);
```

```
    ia(k+1)=(ea(k)-Ra*ia(k)-eb(k))/La*dt+ia(k);
```

```
    theta(k+1)=Wm(k)*dt+theta(k);
```

```
endfor
```

```
index = length(T);
```

```
figure;box on;
```

```
subplot(3,1,1);plot(T(1:index),ea(1:index))
```

```
xlabel('time(sec)')
```

```
ylabel('Ea(t)(V)')
```

```
#axis([0 t_d min(Ec) 1.1 max(Ec) 1.1])
```

```
subplot(3,1,2);plot(T(1:index),Wm(1:index)*(60/(2*pi)))
```

```
xlabel('time(sec)')
```

```
ylabel('\omega(t)(RPM)')
```

```
#axis([0 t_d min(I) 1.1 max(I) 1.1])
```

```
subplot(3,1,3);plot(T(1:index),theta(1:index)*(180/pi))
```

```
xlabel('time(sec)')
```

```
ylabel('\theta(t)degree')
```

```
#axis([0 t_d min(E) 1.1 max(E) 1.1])
```

